



Allpolige Trennung

Nur wenn alle 3 Phasen gleichzeitig verfügbar sind, schaltet die Relais 1 & 2 die 3 Phasen und die 2 Relais durch. Sollte eine der drei Phasen ausfallen, wird die Hauptstromversorgung komplett von der Starthilfe Stromversorgung getrennt. Wiederanschalten ist nur, wenn die Relais 1 & 2 Strom wiederhaben und das Taster 1 und 2 gedrückt werden.

Taster **ON** Der Selbstfunktion Schütz wird unterbrochen, alle Schütz fallen ab.

Tast 1 **ON** Phase Rot muss da sein, durch das Drücken vom Taster wird Relais 1 ansetzen und über den Selbstfunktion bleibt es ansetzen.

Tast 2 **ON** Phase Grün muss da sein, durch das Drücken vom Taster wird Relais 2 ansetzen und über den Selbstfunktion bleibt es ansetzen.

Tast 3 **ON** Phase Schwarz muss da sein, durch das Drücken vom Taster wird Relais 3 ansetzen und über den Selbstfunktion bleibt es ansetzen, damit werden Relais 1 und 2 anschaltet.

Die R muss Vorhanden ein und Nachhandl ausschalten um eine Stromkreisunterbrechung vorzubehalten.

